



第一部分：基本電學

1. 有兩款種類的燈泡，其規格如右表所示，假設台電每度電收費 3 元，若佐助想就這兩款燈泡在相同亮度的需求下，考量將白熾燈泡更換為 LED 燈泡，則第幾個小時開始 LED 燈泡會較白熾燈泡划算？(需考慮購置燈泡的成本)

種類	單價	額定功率	使用壽命
白熾燈泡	20 元	60 W	1000 小時
LED 燈泡	300 元	20 W	30000 小時

- (A) 1999 小時 (B) 2000 小時
(C) 2001 小時 (D) 2002 小時

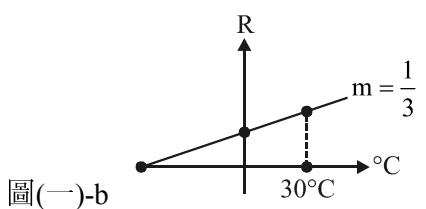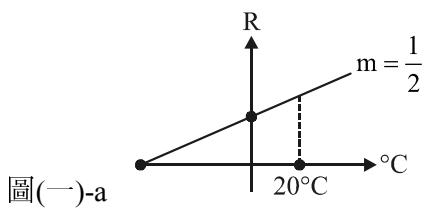2. 有 A、B 兩正電阻溫度係數的材質，其電阻－溫度特性曲線分別如圖(一)-a 以及圖(一)-b 所示，已知 A、B 兩材質之電阻－溫度特性曲線的斜率分別為 $\frac{1}{2}$ 及 $\frac{1}{3}$ ，且 A 物質在 20°C 時的電阻為 70 Ω；B 物質在 30°C 時的電阻為 100 Ω，則在溫度多少時，兩材料之電阻值相等？



圖(一)-b

- (A) 60°C
(B) 120°C
(C) 150°C
(D) 180°C


3. 英制的熱量單位為 BTU，則 1 BTU 約等於多少卡(cal)？

- (A) 252 卡
(B) 252 大卡
(C) 482 卡
(D) 482 大卡

4. 如圖(二)所示電路，電阻 R 皆為 10 Ω，且電壓 E = 100√10 V，

試求 $\frac{I_1}{I_2}$ 比值為何？


- (A) 2.4
(B) 2.6
(C) 6.5
(D) 13

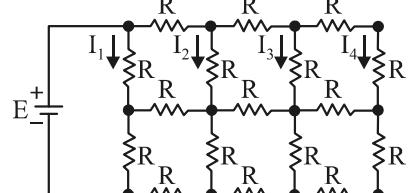

圖(二)

5. 如圖(三)所示電路，當 $R_1 = 3R_2$ 時，電流 I_2 為 I_1 的幾倍？

- (A) 3 倍
(B) 2 倍
(C) 1.5 倍
(D) 0.33 倍

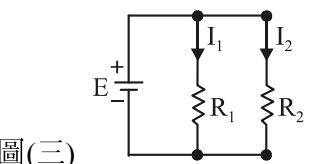


圖(三)

6. 如圖(四)所示電路，當 X 點接地時 $V_Y = -16 V$ ；Y 點接地時 $V_Z = 16 V$ ，

試求 $\frac{E}{I}$ 的比值為何？


- (A) 10
(C) 14
(B) 12
(D) 18

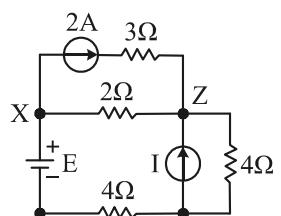

圖(四)

7. 如圖(五)所示電路，在 a、b 兩端點接上一適當的電阻 R，該電阻 R 可獲得之最大功率為何？


(A) 20 W
(B) 30 W
(C) 40 W
(D) 50 W

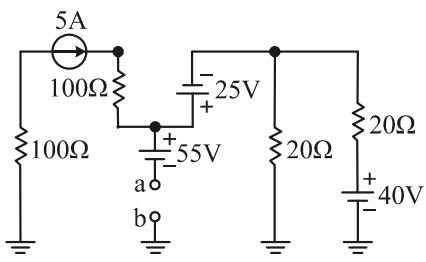

圖(五)

8. 如圖(六)所示電路，試求電流 I_4 為何？


(A) 2.4 A
(B) 3.0 A
(C) 6.6 A
(D) 4.0 A

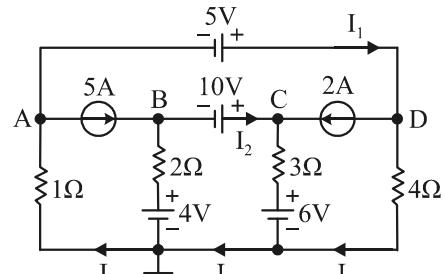

圖(六)

9. 如圖(七)所示電路，當 $I=0$ A 時，電壓源 E 為多少伏特？

(A) -20 V
(B) 20 V
(C) -25 V
(D) 25 V

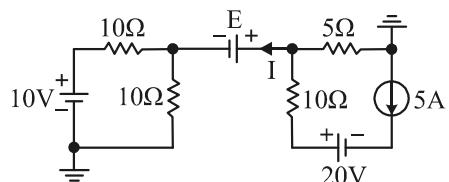


圖(七)

10. 如圖(八)可列出迴路電流方程式如下所示，求其係數 E 為何？

$$\begin{cases} I_1 : A \cdot I_1 - 2I_2 + 3I_3 = B \\ I_2 : -4I_1 + 14I_2 + C \cdot I_3 = 30 \\ I_3 : D \cdot I_1 - I_2 + E \cdot I_3 = -20 \end{cases}$$


(A) -10
(B) 10
(C) -20
(D) 20

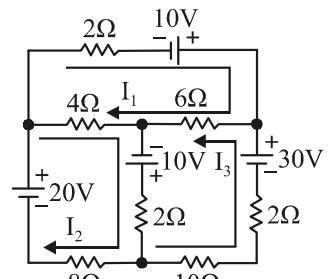

圖(八)

11. 如圖(九)所示電路，當開關 S 閉合時 $V_{AB} = \frac{80}{3} V$ ，開關 S 打開時 $18\ \mu F$ 的電容器儲能 $900\ \mu J$ ，試求電容量 $\frac{C_1}{C_2}$ 的比值為何？

(A) 1.5
(B) 4
(C) 0.5
(D) 2

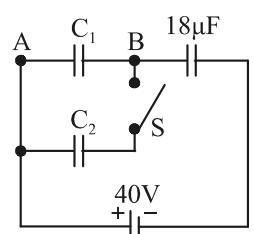


圖(九)

12. 有關電荷與電力線之敘述，下列何者正確？

(A) 電力線為封閉曲線
(B) 電力線越密集，則電場強度越小
(C) 正電荷順電場方向移動則電位下降
(D) 負電荷逆電場方向移動作正功

13. 如圖(十)所示，若電流方程式 $i(t) = 10t^2 - 10t + 5$ (A)，試求 $t = 3$ 秒時電壓 E_{ab} 為何？

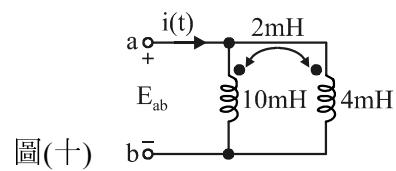(A) 160 mV
(B) 180 mV
(C) 200 mV
(D) 240 mV




圖(十)

14. 有關磁場之敘述，下列何者正確？

- (A) 磁力線為開放性曲線
- (B) 磁場強度越大則磁力線越密集
- (C) 磁極 N 極與 S 極可單獨存在
- (D) 相同磁動勢的磁路中磁阻越大，磁通密度越大

15. 如圖(十一)所示，若一次側線圈自感量 $L_1 = 10 \text{ H}$ ，二次側線圈自感量 $L_2 = 8 \text{ H}$ ，互感量 $M = 2 \text{ H}$ ，當一次側電流 I 在一秒內由 4 A 減少至 2 A 時，求二次側瞬間感應的電壓 V_{cd} 為多少？

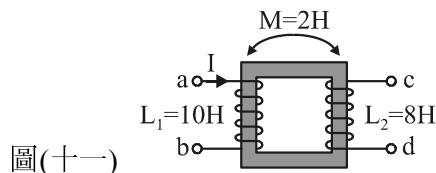
- (A) 4 V
- (B) -4 V
- (C) 20 V
- (D) -20 V



圖(十一)

16. 如圖(十二)所示電路，在開關 S 打開前電路已達穩態，在 $t=0$ 時將開關 S 打開，試求 $V_L(0^+)$ 的瞬間電壓值為何？

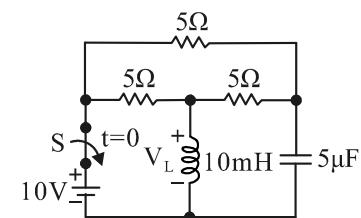
- (A) -10 V
- (B) 10 V
- (C) -5 V
- (D) 5 V



圖(十二)

17. 如圖(十三)所示電路，若二極體為理想且電路已達穩態，在 $t=0$ 時將開關 S_1 打開且同時將開關 S_2 閉合，試求 $t=0.5 \text{ ms}$ 時通過開關 S_2 的電流約為何？($e^{-1} = 0.368$ ， $e^{-2} = 0.135$ ， $e^{-3} = 0.05$)

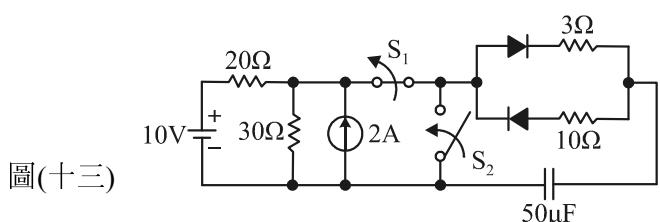- (A) 1.1 A
- (B) 1.5 A
- (C) 2.1 A
- (D) 2.5 A



圖(十三)

18. 有關交流電之敘述，下列何者錯誤？


- (A) 單匝線圈在 P 極電機中旋轉一圈，在未經換向的情況下產生 $\frac{P}{2}$ 個正弦波
- (B) 臺灣地區所使用的交流電頻率為 60 Hz
- (C) 正負半週對稱的正弦波其波峰因數(Crest Factor)為 1.11
- (D) 正負半週對稱的方波其波形因數為 1

19. 某正弦波的電流方程式為 $i(t) = 45\sqrt{3} \sin(1000t + 53^\circ) \text{ mA}$ ，則第一個正峰值與第一個負峰值的電流相差幾秒鐘？

- (A) $\frac{\pi}{500} \text{ 秒}$
- (B) $\frac{\pi}{1000} \text{ 秒}$
- (C) $\frac{\pi}{1250} \text{ 秒}$
- (D) $\frac{\pi}{1500} \text{ 秒}$

20. 如圖(十四)所示 RLC 串聯電路，下列敘述何者錯誤？

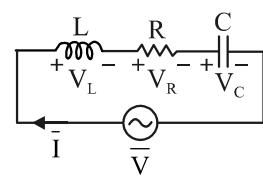
- (A) 若改變電源頻率將 \bar{I} 調整至最大，則該電路的視在功率 S 等於平均功率 P
- (B) 若 $V = V_R$ ，則該電路的 $\bar{V}_L = \bar{V}_C$
- (C) 若 $V_L > V_C$ ，則該電路 \bar{V} 超前 \bar{I}
- (D) 電容性負載時表示 \bar{I}_C 超前 \bar{I}_L



圖(十四)

21. 如圖(十五)所示電路，若電源電壓 $V_i(t) = 100\sqrt{2} \sin(1000t)$ V，電感器端電壓 $V_L = 60\angle 53^\circ$ V，若將電容器 C 並接於 a、b 兩端點，造成 $i(t)$ 超前 $V_i(t)$ 53 度，試求電容量 C 為多少？

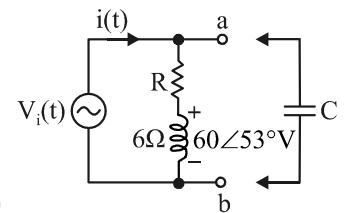
- (A) $\frac{1}{6}$ mF (B) 6 mF
 (C) $\frac{1}{8}$ mF (D) 8 mF



圖(十五)

22. 如圖(十六)所示交直流電路，該電路的平均功率約為何？

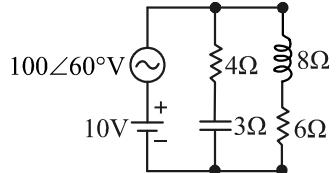- (A) 2183.22 W (B) 2200 W
 (C) 2225 W (D) 2216.67 W



圖(十六)

23. 如圖(十七)所示電路，若電源頻率為 60 Hz，下列敘述何者錯誤？

- (A) 電源提供的最大瞬間功率為 $500(\sqrt{3} + 2)$ 瓦特
 (B) 電源提供的最小瞬間功率為 $500(\sqrt{3} - 2)$ 瓦特
 (C) 電源側並聯 530 mH 的電感器可將功率因數改善至 1
 (D) 電路功率因數為 0.866 超前


24. 如圖(十八)所示電路，若電源電壓 $V(t) = 100\cos(377t + 60^\circ)$ V，將電源頻率調整為多少時可達諧振？

- (A) 60 Hz (B) 120 Hz
 (C) 240 Hz (D) 30 Hz

$$\begin{aligned} \overline{I}_{(t)} &= 10\angle 60^\circ \\ \overline{V}_{(t)} &= 100\angle 30^\circ \end{aligned}$$

RLC 網路

圖(十七)

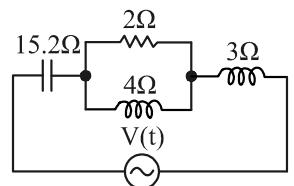


圖(十八)

25. 如圖(十九)所示電路，S 為各支路之複數視在功率，求該電路之品質因數 Q 為何？(若電容器的虛功率以 $-jQ$ 表示：電感器的虛功率以 $+jQ$ 表示)

- (A) 14 (B) 18
 (C) 20 (D) 22

圖(十九)

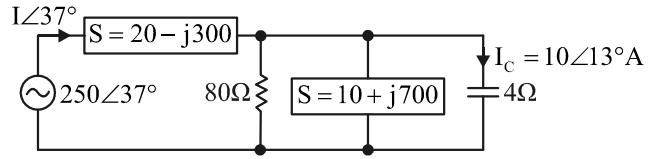

第二部分：電子學

26. 下列敘述何者錯誤？


- (A) 4A 是指家庭自動化(HA)、辦公室自動化(OA)、實驗室自動化(LA)以及工廠自動化(FA)
 (B) 數位邏輯 IC 中 74 系列的 7408 是屬於 SSI
 (C) 4C 是指電子元件、通訊、電腦、控制
 (D) 電子學發展歷程中第一代為電晶體電路

27. 有關半導體之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 純鉻摻雜五價的雜質後成為 N 型半導體
 (B) 在矽半導體中添加五價雜質之目的是增加自由電子的濃度
 (C) 1N40 系列的二極體較 1N60 系列的二極體更適用於檢波電路
 (D) 在 N 型半導體材料中的電洞是熱效應所產生的少數載子

28. 如圖(二十)所示電路，若二極體皆具理想特性，試求電壓 V_o 約為多少？

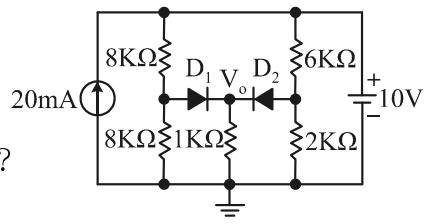- (A) 1.11 V (B) 1.52 V
 (C) 2.52 V (D) 3.22 V




圖(二十)

29. 有關理想二極體的特性，下列敘述何者正確？

- (A) 順向偏壓視為開路；逆向偏壓視為短路
- (B) 順向偏壓視為短路；逆向偏壓視為開路
- (C) 順向偏壓與逆向偏壓皆視為開路
- (D) 順向偏壓與逆向偏壓皆視為短路


30. 圖(二十一)-a 為半波濾波電路，圖(二十一)-b 為輸出電壓的波形圖，若二極體具理想特性，則下列敘述何者錯誤？

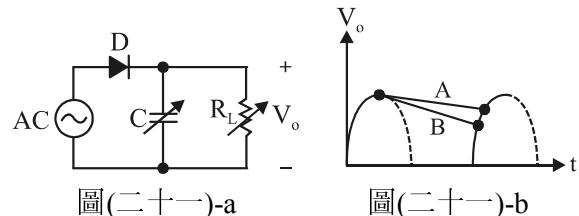- (A) 將可變電阻值 R_L 增加，則二極體的 PIV 減小
- (B) 將可變電容器的電容量 C 增加，則二極體的截止時間變長
- (C) 將可變電阻 R_L 拔除可獲得最佳的濾波效果
- (D) A 波形較 B 波形具有較多的直流成分




31. 如圖(二十二)所示電路，稽納二極體(Zener)的崩潰電壓為 5 V，且稽納二極體正常穩壓時 $I_{ZK} = 5 \text{ mA}$ ， $I_{ZM} = 15 \text{ mA}$ ；若電源電壓 $V_i = 14 \text{ V}$ ，輸出電壓 V_o 為何？

- (A) 5 V
- (B) 6 V
- (C) 7 V
- (D) 8 V

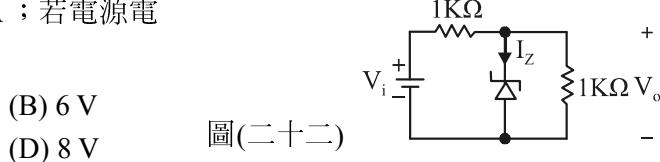

32. 如圖(二十三)所示電路，則該電路名稱為何？

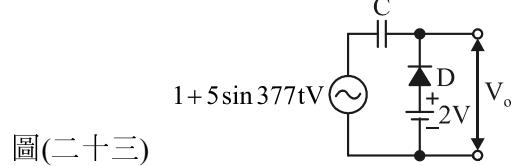- (A) 倍壓電路
- (B) 箍位電路
- (C) 濾波電路
- (D) 穩壓電路



33. 有關電晶體特性之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 電晶體若要降低歐力效應(Early Effect)的影響，一般採取的作法為減少集極(C)的摻雜濃度
- (B) 電晶體射極(E)的摻雜濃度最高
- (C) 電晶體進入飽和區時 $I_E > I_B + I_C$
- (D) 電晶體若不考慮增益問題，射極(E)與集極(C)反接仍可使用

34. 有關電晶體之敘述，下列何者錯誤？

- (A) NPN 電晶體在共基極(CB)組態下，若集極電流(I_C)不變，越多電洞通過射極接合面，則電流增益 α 越大
- (B) 基極寬度越窄，則基極(B)與集極(C)間的逆向崩潰電壓 V_{CB0} 越小
- (C) 電晶體的基極寬度調變是指 $|V_{CB}|$ 的逆向偏壓越大，則集極收集到的載子流越多
- (D) NPN 電晶體在共射極(CE)組態下，其輸出特性曲線在 V_{CE} 增加時則集極電流 I_C 些微增加


35. 有關 PNP 電晶體之敘述，下列何者正確？

- (A) 操作在線性放大區時， $V_C > V_B > V_E$
- (B) 操作在截止區時， $V_{BC} > 0$ 且 $V_{BE} > 0$
- (C) 操作在飽和區時， $V_{BC} < 0$ 且 $V_{BE} > 0$
- (D) 操作在飽和區時， $V_E > V_B > V_C$

36. 如圖(二十四)所示電路，電晶體 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ， $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$ 且


稽納二極體(Zener)崩潰電壓 $V_z = 4 \text{ V}$ ，則電流 I_B 為何？

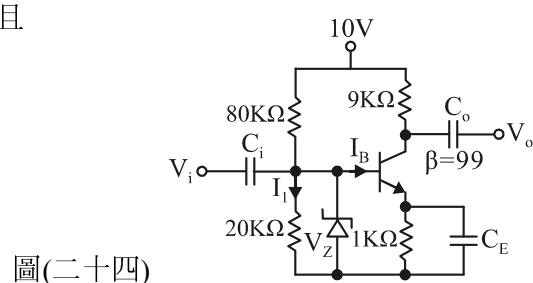- (A) $I_B = 11.3 \mu\text{A}$
- (B) $I_B = 13.3 \mu\text{A}$
- (C) $I_B = 15 \mu\text{A}$
- (D) $I_B = 20 \mu\text{A}$



37. 如圖(二十五)所示電路，若該電路的 V_{BE} 以及 $V_{CE(sat)}$ 可忽略不計，在何種情況時該電晶體電路進入飽和區？

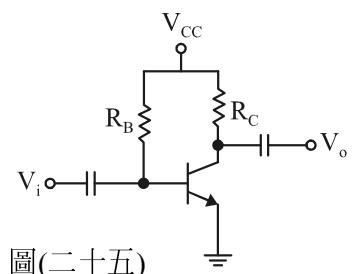
- (A) $\frac{R_B}{R_C} \geq \beta$
 (B) $\frac{R_B}{R_C} \leq \beta$
 (C) $\frac{2R_B}{R_C} \leq \beta$
 (D) 此電路與 β 無關



圖(二十五)

38. 如圖(二十六)所示電路，若熱電壓 $V_T = 25 \text{ mV}$ 且輸入電壓 $V_i(t) = 10\sin(1000t + 30^\circ) \text{ mV}$ ，若以示波器的 DC 耦合模式觀測波形，則輸出電壓 $V_o(t)$ 的弦波方程式為何？

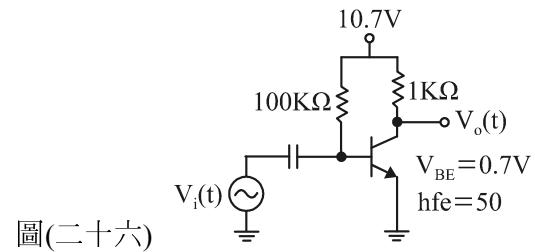
- (A) $5.7 + 2\sin(1000t + 30^\circ)$
 (B) $4.7 - 2\sin(1000t - 150^\circ)$
 (C) $5.7 + 2\sin(1000t - 150^\circ)$
 (D) $4.7 - 2\sin(1000t + 30^\circ)$



圖(二十六)

39. 如圖(二十七)所示電路，經由小訊號分析以及考慮 r_d 效應後，得知 $Z_i = 2 \text{ M}\Omega$ ，已知 $A_i = \frac{i_o}{i_s} = 1000$ ，則 $\beta_1(h_{fe1})$ 、 $\beta_2(h_{fe2})$ 之值應如何搭配最適合？

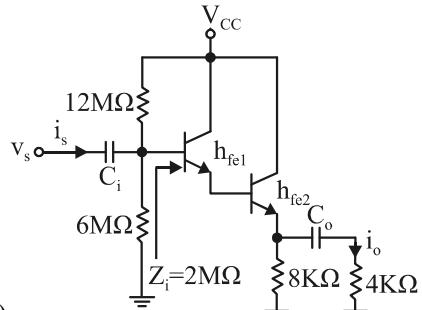
- (A) $h_{fe1} = 49$; $h_{fe2} = 44$
 (B) $h_{fe1} = 59$; $h_{fe2} = 39$
 (C) $h_{fe1} = 49$; $h_{fe2} = 39$
 (D) $h_{fe1} = 59$; $h_{fe2} = 34$



圖(二十七)

40. 如圖(二十八)所示，若輸入電壓 $V_i(t) = 5\sqrt{2} \sin 377t (\text{mV})$ ，則下列敘述何者正確？

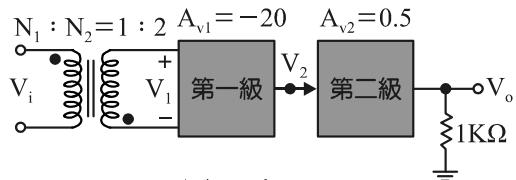- (A) $\overline{V_1} = 10\angle 0^\circ \text{ mV}$
 (B) 第一級的電壓增益分貝數以 $20\log_{10} - 20(\text{dB})$ 表示
 (C) 輸出電壓 V_o 和輸入電壓 V_i 相位差 180°
 (D) 第二級輸出增益數為 -20 dBm



圖(二十八)

41. 下列何種 FET 在製作時未事先製作通道？

- (A) 增強型 MOSFET
 (B) 空乏型 MOSFET
 (C) N 通道 JFET
 (D) P 通道 JFET


42. 有一 P-MOSFET 臨界電壓(Threshold Voltage)為 -0.2 V ，若汲極電壓 $V_D = 2 \text{ V}$ ，源極電壓 $V_S = 5 \text{ V}$ ，開極電壓 $V_G = 1.3 \text{ V}$ ，該 P-MOSFET 處於何種區域？

- (A) 截止區 (B) 飽和區 (C) 歐姆區 (D) 逆向工作區

43. 如圖(二十九)所示電路，假設 JFET 的參數 $I_{DSS} = 16 \text{ mA}$ 、 $V_p = -4 \text{ V}$ 、且 $V_{GSQ} = -2 \text{ V}$ ， $+V_{DD} = 10 \text{ V}$ 、

- $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ ，則此電路之電壓增益($A_v = \frac{V_o}{V_i}$)為何？

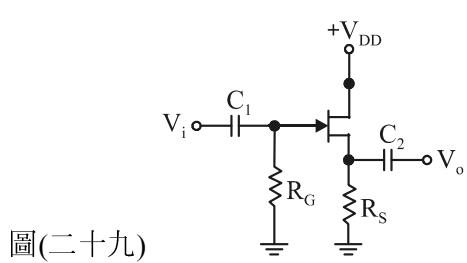
- (A) $+\frac{1}{3}$
 (B) $+\frac{2}{3}$
 (C) $-\frac{1}{3}$
 (D) $-\frac{2}{3}$



圖(二十九)

44. 如圖(三十)所示電路，若輸入電壓 $V_i(t) = 6\text{ V}$ ，求輸出電壓 V_o 為多少？

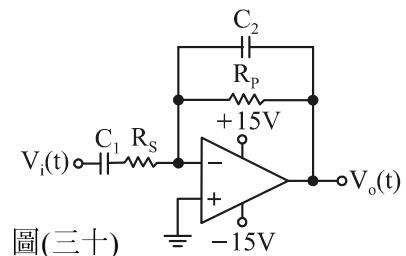
(A) $V_o(t) = -\frac{R_p}{R_s}V_i(t)$
 (B) $V_o(t) = -\frac{C_s}{C_p}V_i(t)$
 (C) $V_o(t) = -\frac{(6t)}{dt}$
 (D) $V_o(t) = 0$



圖(三十)

45. 如圖(三十一)所示電路，若各元件均具理想特性，試求輸出電壓 V_o 為多少？


(A) 2 V
 (B) 3 V
 (C) 4 V
 (D) 15 V

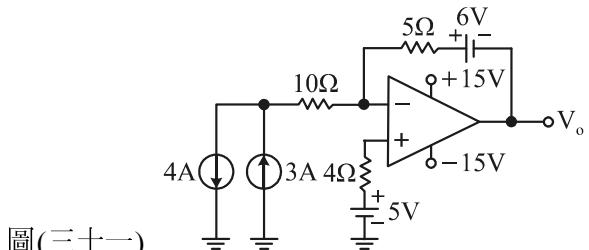

圖(三十一)

46. 如圖(三十二)所示電路，試求輸出電壓 V_o 為多少？

(A) 10 V
 (B) -10 V
 (C) 15 V
 (D) -15 V

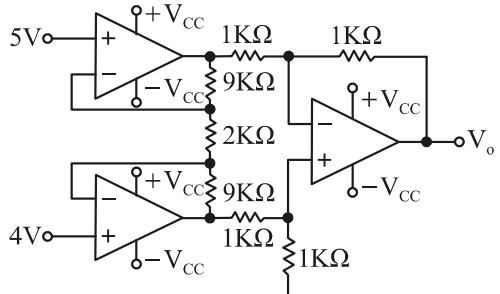


圖(三十二)

47. 差動放大器之共模互斥比 $CMRR = 60 \text{ dB}$ ，若共模輸入訊號 $V_c = 10 \text{ V}$ 、差模輸入訊號 $V_d = 0.1 \text{ V}$ 、差模增益 $A_d = 100$ ，則此差動放大器之輸出電壓為何？

(A) 11 V (B) 10 V (C) 9 V (D) 8 V

48. 如圖(三十三)所示電路之所有元件皆具理想特性，若 $V_i = 6\sqrt{3}\text{V} - 8\sin(1000t)\text{ V}$ ，試求電容電壓 V_c 為何？

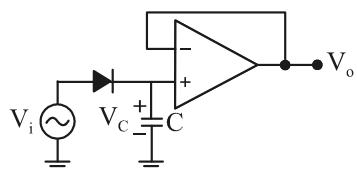
(A) $6\sqrt{3} \text{ V}$
 (B) 8 V
 (C) $6\sqrt{3} \text{ V} - 8 \text{ V}$
 (D) $6\sqrt{3} \text{ V} + 8 \text{ V}$



圖(三十三)

49. 魯夫在進行運算放大器實驗時將電路設計如圖(三十四)所示，則下列敘述何者正確？

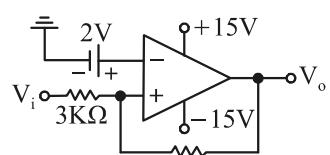
(A) $V_i = -4 \text{ V}$, $V_o = -15 \text{ V}$
 (B) $V_i = 10 \text{ V}$, $V_o = 15 \text{ V}$
 (C) $V_i = 10.2 \text{ V}$, $V_o = 15 \text{ V}$
 (D) $V_i = -6 \text{ V}$, $V_o = -15 \text{ V}$



圖(三十四)

50. 如圖(三十五)所示之振盪電路，欲使該電路產生振盪，則電阻 R 值至少為多少？

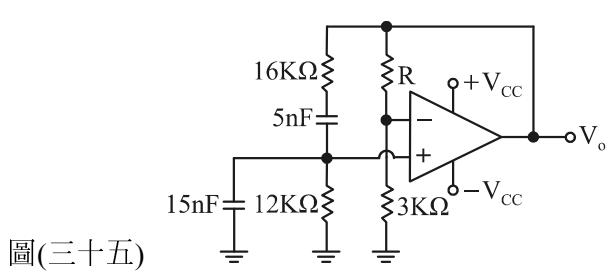(A) $R \leq 13 \text{ K}\Omega$
 (B) $R \geq 13 \text{ K}\Omega$
 (C) $R \leq 3.25 \text{ K}\Omega$
 (D) $R \geq 3.25 \text{ K}\Omega$



圖(三十五)