

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

JD00-1-04-5

科技校院四年制與專科學校二年制
聯合複習考試

電機與電子群資電類

專業科目(二)：數位邏輯、
數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論

【注意事項】

1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷分四部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。試卷最後一題後面有備註【以下空白】。
第一部份(第 1 至 12 題，每題 2 分，共 24 分)
第二部份(第 13 至 25 題，每題 2 分，共 26 分)
第三部份(第 26 至 38 題，每題 2 分，共 26 分)
第四部份(第 39 至 50 題，每題 2 分，共 24 分)
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有(A)、(B)、(C)、(D)四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：

考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

第一部分：數位邏輯

1. 下列何者不是數位積體電路(IC)的優點？
 (A) 體積小 (B) 故障率低
 (C) 輸出功率大 (D) 價格低廉
2. 下列何種數位 IC 的邏輯閘容量最大？
 (A) VLSI (B) MSI
 (C) LSI (D) ULSI
3. 由脈波振幅最高處的 90%衰減至最高處的 10%，所需時間稱為：
 (A) 上升時間 (B) 延遲時間
 (C) 儲存時間 (D) 下降時間
4. 下列何種 IC 包裝形式，無法用於表面黏著技術(SMT)的電路板上？
 (A) PLCC (B) SOIC
 (C) TQFP (D) DIP
5. 數值 $51.6_{(8)}$ 與下列何者相等？
 (A) $29.C_{(16)}$ (B) $41.6875_{(10)}$
 (C) $101001.011_{(2)}$ (D) $101101.11_{(2)}$
6. 若以 8 bit 表示一整數，則 -25 以 2 的補數表示為：
 (A) 11100111 (B) 11100110
 (C) 00011001 (D) 00100101
7. 下列何者為十進位數 39 的格雷碼？
 (A) 100111 (B) 101011
 (C) 110100 (D) 111010
8. 下列何者為十進位數 279 的 BCD 碼？
 (A) 001001111001
 (B) 011011110100
 (C) 001011100100
 (D) 011110010010
9. 下列何者為反或閘的真值表？(設 A 與 B 為輸入端，F 為輸出端)
 (A)

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 (B)

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0





 (C)

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 (D)

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
10. 下列敘述何者錯誤？
 (A) 當所有輸入皆為 0 時，輸出才為 0 的閘為 OR 閘
 (B) 4 個輸入的反及閘，其輸出為 1 的情況只有 1 種
 (C) 只要有任一輸入為 0 時，輸出即為 1 的閘為 NAND 閘
 (D) 當輸入有奇數個 1 時，輸出即為 1 的閘為 XOR 閘

11. 下列基本閘的應用，何者無法組成反相器(NOT gate)的功用？

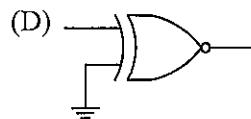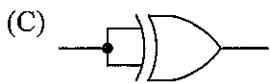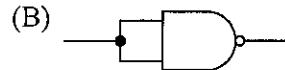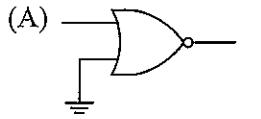

12. 若以兩個輸入端之 NOR 閘，來組成具兩個輸入端之 NAND 閘作用，則最少需使用幾個 NOR 閘？

(A) 5 個

(B) 4 個

(C) 3 個

(D) 2 個

第二部分：數位邏輯實習

13. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 對於心臟停止跳動的急救，以心臟復甦人工呼吸法最有效
- (B) 口對口人工呼吸法，若患者為成人，其速度約為每分鐘 12 次
- (C) 使用滅火器時應儘量由下風處接近火源
- (D) 乙類火災是由可燃性液體如汽油或酒精所引起的火災

14. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 存放易燃物品的建築物中必須沒有熱源
- (B) 煤油、汽油所引起的火災，不能用水滅火
- (C) 火災發生時，利用二氧化碳以降低空氣中的氧含量，是降低助燃作用的滅火方法
- (D) 被高溫灼傷送醫前急救的第一個步驟是先送至醫院

15. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 在高溫作業環境中，必須隨時補充水分與鹽分
- (B) 高溫、高電壓、危險物體等，應以紅色的圓形警告標示符號表示
- (C) 電氣設備失火時，可使用二氧化碳滅火器進行滅火
- (D) 人體器官對電擊的承受，最易致命的是心臟

16. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 電氣設備常以黑色線表示接地線
- (B) 不一定要有明火，靜電、熱源也可起火燃燒
- (C) 高壓以上之機器檢查保養作業，必須先將電源斷路器斷開
- (D) 電氣災害通常是指電氣火災、觸電、電擊和靜電引發的爆炸

17. 下列敘述何者錯誤？

- (A) 一般家庭用電源為單相 AC 110/220 V
- (B) 加裝漏電斷電器可避免電路過載
- (C) 俗稱「電線走火」的火災時，可使用乾粉滅火
- (D) 為避免人員觸電，電源線的大地線應連至埋入地下之接地棒

18. 有關數位三用電表使用的敘述，下列何者正確？

- (A) 可測量得方波的有效值
- (B) 若內部乾電池沒電，則仍可作電阻量測
- (C) 欲測量電壓大小時，三用電表需與電路串聯
- (D) 測交流電壓時，不用留意紅、黑測試棒的極性

19. 若示波器輸入信號選擇按鈕置於 DC 位置時，則：

- 可正確量測交流信號外，亦可正確量測直流信號
- 僅可正確量測交流信號的峰對峰值
- 僅可正確量測直流信號
- 僅可正確量測交流信號

20. 函數波信號產生器(Function Generator)通常可提供下列何種波形？

- 正弦波
- 調幅波
- 方波
- 階梯波
- 三角波

- a、b、c
- a、c、e
- a、b、d
- a、b、c、d、e

21. 若欲調整函數波信號產生器輸出信號振幅，則應調整哪一個旋鈕？

- Power
- Frequency
- Amplitude
- Pulse Width

22. 下列何者不易利用一般示波器直接觀測？

- 信號的直流準位
- 信號的週期
- 電路的輸出阻抗
- 信號的延遲時間

23. 使用邏輯探棒(logic probe)檢測數位邏輯電路時，其電源線該如何連接？

- 紅色線接 +5 V，而黑色線接 0 V
- 紅色線接 +3 V ~ +15 V，而黑色線接 0 V
- 紅色線接 +3 V ~ +15 V，而黑色線接 GND
- 與被檢測的數位邏輯電路同電源，紅色線接至高電壓，而黑色線接至低電壓

24. 下列敘述何者錯誤？

- 邏輯探棒(logic probe)在同一時間中，可同時測出多個接點的邏輯狀態
- 一般的函數波產生器可以輸出脈波信號提供數位邏輯電路使用
- 測試 555 定時 IC 的好壞，需使用線性 IC 測試器
- 一般示波器所提供的校正信號通常為方波

25. 下列何種 IC 編號，無法以數位 IC 測試器測得其好壞？

(A) 74LS04	(B) 7812
(C) 4511	(D) 4049

第三部分：電子學實習

26. 使用指針式三用電錶量測電阻值時，若錶內 9 V 電池沒電，請問無法使用歐姆檔之何檔位量測電阻？

- $R \times 10$
- $R \times 100$
- $R \times 1K$
- $R \times 10 K$

第四部

39. 目前

使用

(A) 當

(B) 在

(C) 當

(D) 全

27. 有關避免引發電力災害的行為，下列敘述何者正確？

- (A) 手機的充電器未使用時，仍可插在插座上
 (B) 電源的保險絲燒掉，可以使用任意銅線代替
 (C) 單一電源插座不夠用時，可任意使用延長線無限擴充
 (D) 電源插座接觸不良時，應立即更換或停止使用

28. 若使用 95 無鉛汽油時，不慎引發火災，則下列何種滅火器最不適合滅火使用？

- (A) 消防水
 (B) 泡沫滅火器
 (C) 二氧化碳滅火器
 (D) BC 乾粉滅火器

40. 下列

(A) 請

(B) 未

(C) 級

(D) 未

29. 有關矽及鋁之二極體的應用，下列敘述何者錯誤？

- (A) 在需要切入電壓小電路上，適合用鋁二極體
 (B) 對溫度變化敏感的電路，適合用矽二極體
 (C) 鋁二極體比矽二極體有較高的逆向耐壓
 (D) 二極體應用於整流電路上，可以使用矽二極體

41. 1 TB

(A) 未

(C) 1

42. 目前如圖(一)所示之電路，二極體為理想，若 D_1 發生故障開

- 路，使用三用電表之 DCV 檔量測 V_o 之讀值約為多少？
 (A) 3.18 V
 (B) 1.59 V
 (C) 7.07 V
 (D) 5 V

43. 有關

(A) 未

(B) 未

(C) 未

(D) 未

31. 如圖(二)所示之電路，二極體為理想，則 V_o 之漣

- 波頻率為何？
 (A) 100 Hz
 (B) 50 Hz
 (C) 25 Hz
 (D) 200 Hz

44. 手機

定位

(A) 未

(C) 未

32. 小墮於示波器輸入選擇開關於 DC 時，觀察到如圖(三)所示之波形，此示波器之波型的時基線為圖(三)中間，其水平單位為 2 ms/DIV、

垂直單位為 5 VOLTS/DIV，則此波形之漣波百分比約為何？

45. 目前

(A) 未

(B) 未


(C) 未

(D) 未


33. 如圖(四)所示之電路，下列何種作法無法達到降低輸出電

壓漣波因數的效果？

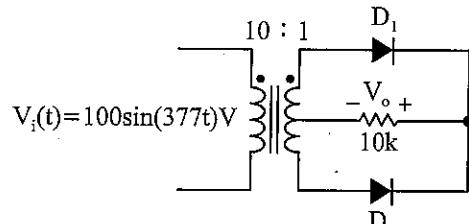
- (A) 提高 C 之電容值
 (B) 將半波整流電路改為全波整流電路
 (C) 提高 R 之電阻值
 (D) 降低輸入電壓 V_i 之頻率




圖(一)

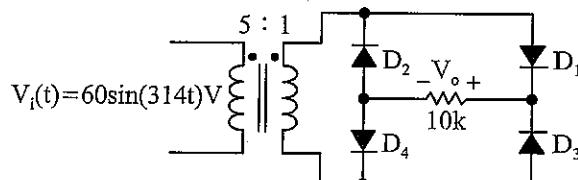

圖(二)

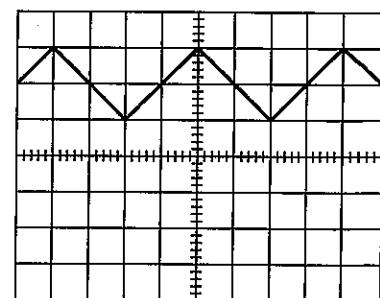

圖(三)

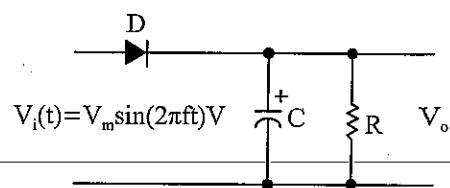

圖(四)

34. 如
(A) 3D 列印技術可以將電腦裡的三維模型或電子資料，列印三維的實體物體。請問這是屬於何種型態的電
腦應用？
(A) 電腦輔助製作
(B) 電腦輔助教學
(C) 資訊家電
(D) 電腦輔助設計
35. 如
(A) 小明在露天拍賣網站上跟賣家購買硬碟，請問此商業行為是屬於？
(A) C2C
(B) C2B
(C) B2B
(D) B2C
36. 如
(A) Intel 公司所出品的 CPU i7-5960X，為一 8 核心 16 執行緒之 CPU，請問此 CPU 依電子元件數量區別應
為下列何者？
(A) ULSI(極大型積體電路)
(B) VLSI(超大型積體電路)
(C) LSI(大型積體電路)
(D) MSI(中型積體電路)
37. 如
(A) 網頁設計師成立個人工作室，網頁完成後，再將作品由網路傳給客戶，請問這一類的設計師也稱為：
(A) 頂客族
(B) SOHO 族
(C) 御宅族
(D) SAHA 族


四技二專聯合複習考試

電機與電子群資電類 專業科目(二) 詳解


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	D	D	D	A	A	C	A	D	B	C	B	C	D	B	A	B	D	A	B	C	C	D	A	B
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	A	C	B	A	C	D	C	B	C	B	D	D	B	C	A	B	D	C	B	A	A	A	B

第一部分：數位邏輯

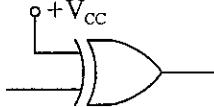1. 輸出功率大不是數位積體電路的優點
2. 容量大小依序為：ULSI > VLSI > LSI > MSI
3. 震波振幅的90%衰減至10%所需的時間稱為下降時間
4. 雙排並列包裝型(DIP, Dual In-line Package)的IC，需在電路板打洞才能插件，無法用於表面黏著技術(SMT)
5. $51.6_{(8)} = 101001.110_{(2)} = 29.C_{(16)}$
6. $25 = 00011001, -25 = 11100111$
7. $(39)_{10} = (100111)_2 \Rightarrow (1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1)_2$
 $\downarrow \oplus \oplus \oplus \oplus \oplus$
 $(1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0)_{Gray}$
8. 2的BCD碼為0010、7的BCD碼為0111、9之BCD碼為1001
9. 反或閘(NOR gate)特性為：輸入端有任一為1時，輸出即為0，或所有的輸入端皆為0時，輸出方為1
10. 4個輸入的反及閘，其輸出為1的情況共有15
 $(= 2^4 - 1)$ 種
11. 將XOR閘的其中一輸入端接上電源，即具有反相器的功能，如下圖所示



12. 該組合電路如下，故最少需使用4個NOR閘

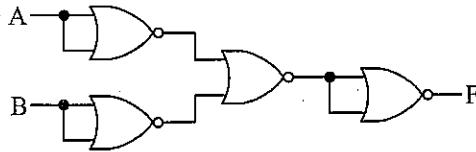

第二部分：數位邏輯實習

13. 使用滅火器時應儘量由上風處接近火源
14. 被高溫灼傷送醫前急救的第一個步驟是用清潔水冷卻，除去局部熱量
15. 以紅色的三角形警告標示符號表示
16. 電氣設備之接地線常使用綠色線
17. 加裝過載保護器即「限電流自動斷路器」，可避免電路過載產生災害
18. 一般的三用電表只能測得正弦波的有效值；若內部乾電池沒電，無法作電阻測量；測量電壓時，三用電表需與電路並聯
19. 若置於AC位置，則僅可正確量測交流信號
21. (A) 電源開關

(B) 頻率

(C) 振幅

(D) 振波寬度

22. 一般示波器無法直接觀測電路的輸入/輸出阻抗
23. 由於數位邏輯電路可分為TTL電路或CMOS電路，其高/低態電壓的定義不同，所以邏輯探棒的電源必須與被檢測數位邏輯電路相同，即紅色線接高電壓(V_{cc} 或 V_{dd})，而黑色線則接較低電壓(0V或 V_{ss})
24. 邏輯探棒(logic probe)在同一時間中，只能測出某一個接點的邏輯狀態
25. 編號7812為穩壓IC，可用線性IC測試器測得其好壞

第三部分：電子學實習

26. 三用電表若無3V電池，無法量測 $R \times 1$ 、 $R \times 10$ 、 $R \times 100$ 、 $R \times 1K$ 檔位。若無9V電池，無法使用 $R \times 10K$ 檔位
27. (A) 手機的充電器未使用時，不可插在插座上
 (B) 電源的保險絲燒掉，不可以使用任意銅線代替
 (C) 單一電源插座不夠用時，不可任意使用延長線無限擴充
28. (A) 消防水適合A類火災滅火使用
29. (C) 硅二極體比鋁二極體有較高的逆向耐壓
30. 因 D_1 開路，故電路變為半波整流電路，而使用DCV量測為平均值，所以


$$V_o = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 \times \frac{100}{10} \times \frac{1}{2} = 1.59 \text{ V}$$

31. 為全波整流電路，故 $f_o = 2f_i$

$$\omega = 2\pi f = 314 \Rightarrow f_i = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{故 } f_o = 2f_i = 100 \text{ Hz}$$

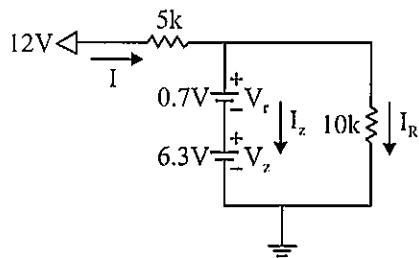32. $r\% = \frac{V_{r(\text{rms})}}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{\frac{5}{\sqrt{3}}}{10} \times 100\% = 29\%$
33. (D) 提高輸入電壓 V_i 之頻率，可使漣波電壓下降
34. (A) D_1 二極體的最大逆向峰值耐壓為 $2V_m$
 (B) C_1 電容的耐壓為 V_m
 (D) D_3 二極體的最大逆向峰值耐壓為 $2V_m$
35. ① $12 \text{ V} \times \frac{10 \text{ k}}{5 \text{ k} + 10 \text{ k}} = 8 \text{ V} > V_z(6.3 \text{ V}) + V_r(0.7 \text{ V})$
 故 $D \rightarrow \text{ON}, D_2 \rightarrow \text{崩潰}$ ，如下圖所示



$$(2) I = \frac{12V - (0.7V + 6.3V)}{5k} = 1mA$$

$$(3) I_R = \frac{0.7V + 6.3V}{10k} = 0.7mA$$

$$(4) I_z = I - I_R = 0.3mA$$

36. ① $V_i > 3V$ 時，D → OFF，則 $V_o = V_i$

② $V_i < 3V$ 時，D → ON，則 $V_o = 3V$

37. ① $V_i > V_R$ 時，D → ON，則 $V_o = V_i - V_R$

② $V_i < V_R$ 時，D → OFF，則 $V_o = 0V$

38. 此電路為箝位電路， $V_o = V_i + V_c = V_i - 3$

$$\Rightarrow V_o = 2V \sim -13V$$

① 本資料介紹貼邊法 pdf.

②

第四部分：計算機概論

39. 體積大小：智慧型手機 < 平板電腦 < 掌上型電腦 < 筆記型電腦
40. 薪資計算作業適合批次處理
41. $\frac{1,000,000,000,000B}{(900 \times 1024 \times 1024)} = 1059$ 部
42. 我國目前高速公路電子收費服務(ETC)，是採用無線射頻辨識(RFID)技術
43. 行動條碼「quick response code」—QR code 為二維動條碼
44. GIS 為地理資訊系統，應用於查詢各地的地理資訊
45. $1280 \times 720 \rightarrow HD$
 $1920 \times 1080 \rightarrow FULL HD$
 $3840 \times 2160 \rightarrow 4K UHD$
 $4096 \times 3112 \rightarrow Full Aperture 4K$
46. 擴增實境(AR)為把虛擬世界套在現實世界並進行互動的技術
47. 電腦輔助製作(CAM)，為利用電腦來輔助工廠中的製造作物
48. C2C 為 Consumer to Consumer，消費者對消費者。即消費者透過網路參與商品的競價及買賣
49. ULSI(極大型積體電路)為電子元件 1,000,000 以上。故 CPU i7-5960X 屬於 ULSI
50. SOHO 族為租用小型辦公室或自宅當辦公場所，並利網路進行訊息及作品的傳遞。可節省通勤時間及減少辦公空間的成本