

注意：考試開始鈴(鐘)響前，不可以翻閱試題本

102-1-03-4

102-1-04-4

102 學年度科技校院四年制與專科學校二年制
統一入學測驗第一次聯合模擬考試題本

電機與電子群電機類
電機與電子群資電類

專業科目(一)：電子學、基本電學

【注意事項】


1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。
3. 本試卷分兩部份，共 50 題，共 100 分，答對給分，答錯不倒扣。
第一部份(第 1 至 25 題，每題 2 分，共 50 分)
第二部份(第 26 至 50 題，每題 2 分，共 50 分)
4. 本試卷均為單一選擇題，每題都有(A)、(B)、(C)、(D)四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。
5. 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。
6. 本試卷空白處或背面，可做草稿使用。
7. 請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡(卷)」及「試題」一併繳回。

准考證號碼：□□□□□□□□□□□□


考試開始鈴(鐘)響時，請先填寫准考證號碼，再翻閱試題本作答。

第一部份：基本電學

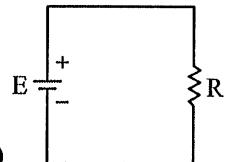1. 在電場中若將電荷移動在兩點電位差為 2 V 之間，須作功 20 焦耳 ，則移動的電子數為多少？
 (A) 3.125×10^{19} 個電子
 (B) 4.75×10^{19} 個電子
 (C) 1.6×10^{19} 個電子
 (D) 6.25×10^{19} 個電子
2. 電路中使電子移動的原動力名稱為何？
 (A) 電位能
 (B) 電動勢
 (C) 電位
 (D) 電位差
3. 電子由高電位移向低電位是？
 (A) 將降低位能
 (B) 增加能量
 (C) 能量不變
 (D) 釋出能量
4. 如圖(一)所示電路，若 R 的長度、截面積、材料、電阻值皆不變，若 $E = 4$ 伏特時，電路內電子移動速度為 5 m/sec ，若 $E = 12$ 伏特時，則電子的移動速度會變為何？
 (A) 不變
 (B) $\frac{5}{3}\text{ m/sec}$
 (C) 10 m/sec
 (D) 15 m/sec
5. 金屬材料的百分電導係數是以哪種材料為 100% ？
 (A) 標準軟銅
 (B) 銀
 (C) 鋁
 (D) 鐵
6. 有一電熱器當供給電壓較額定值高出 10% 時，則功率將會如何變化？
 (A) 減少約 5%
 (B) 減少約 20%
 (C) 增加約 20%
 (D) 增加約 10%
7. 鋁線在 30°C 時，電阻為 R_1 ，電阻溫度係數為 α_1 ，若將溫度降低為零下 30°C 時，電阻為 R_2 ，電阻溫度係數為 α_2 ，則下列何者正確？
 (A) $R_1 > R_2$ 且 $\alpha_1 < \alpha_2$
 (B) $R_1 > R_2$ 且 $\alpha_1 > \alpha_2$
 (C) $R_1 < R_2$ 且 $\alpha_1 = \alpha_2$
 (D) $R_1 < R_2$ 且 $\alpha_1 < \alpha_2$
8. 如圖(二)所示電路，只有一電阻發生故障，且 $R_2 >> 0\Omega$ 。若流經 R_2 的電流經測量為 0 A ，則何處發生故障？
 (A) R_1 短路
 (B) R_1 斷路
 (C) R_3 短路
 (D) R_4 電阻太小



圖(一)

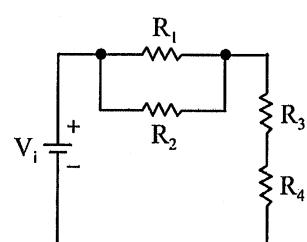


圖(二)

9. 將 $100\text{ V}/80\text{ W}$ 、 $100\text{ V}/50\text{ W}$ 、 $100\text{ V}/20\text{ W}$ 三個燈泡並聯，燈泡兩端加以 90 V 的電源，則何者較亮？

- (A) 20 W (B) 50 W
 (C) 80 W (D) 均不亮

10. 如圖(三)所示電路，求 $I_A = ?$

- (A) 0 A
 (B) 1 A
 (C) 2 A
 (D) 3 A

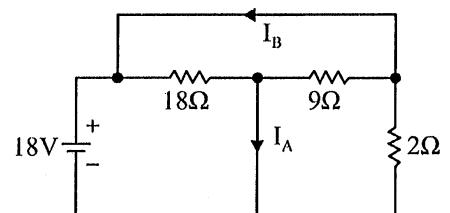


圖(三)

11. 承上題，求 $I_B = ?$

- (A) 11 A (B) -11 A
 (C) 7 A (D) -7 A

12. 如圖(四)所示電路，求其 a、b 兩端的總電阻為何？

- (A) 1Ω
 (B) 2Ω
 (C) 5Ω
 (D) 6Ω

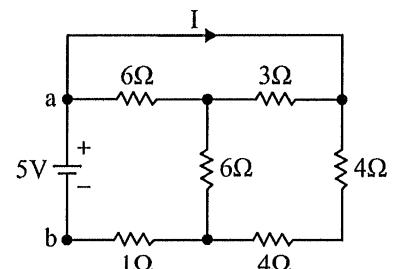


圖(四)

13. 承上題，求 $I = ?$

- (A) $\frac{5}{6}\text{ A}$ (B) $\frac{1}{3}\text{ A}$
 (C) 1 A (D) $\frac{5}{3}\text{ A}$

14. 如圖(五)所示電路，求 $R_{ab} = ?$

- (A) 2Ω
 (B) 3Ω
 (C) 6Ω
 (D) 1Ω

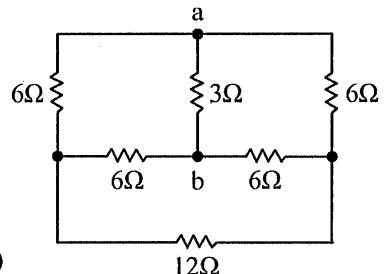


圖(五)

15. 電阻 R_1 和 R_2 串聯，接上電壓後，流過 R_1 的電流為 I_1 ，流過 R_2 的電流為 I_2 ，則 $\frac{I_2}{I_1} = ?$

- (A) R_1R_2 (B) $\frac{R_2}{R_1}$ (C) $\frac{R_1}{R_2}$ (D) 1

16. 如圖(六)所示電路，求當 R_x 為多少時 R_x 可得最大的功率輸出？

- (A) 1Ω
 (B) 2Ω
 (C) 3Ω
 (D) 6Ω

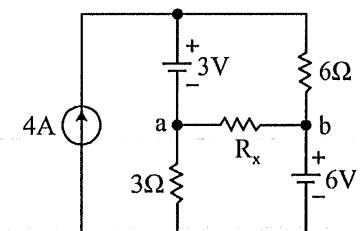


圖(六)

17. 承上題， R_x 可獲得的最大功率為何？

- (A) 1 W (B) $\frac{9}{8}\text{ W}$
 (C) $\frac{9}{16}\text{ W}$ (D) 3 W

18. 如圖(七)所示電路，求 $E = ?$

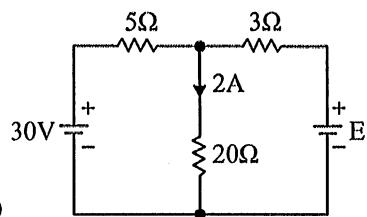
- (A) 40 V
- (B) 42 V
- (C) 50 V
- (D) 52 V




圖(七)

19. 如圖(八 a)所示電路，電路元件甲的 IV 特性曲線如圖(八 b)所示，若 $R = 6\Omega$ 時，求電路元件甲上的電壓為何？

- (A) 1 V
- (B) 2 V
- (C) 3 V
- (D) 5 V

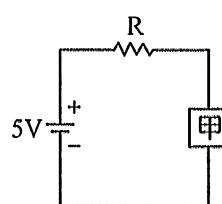


圖(八 a)

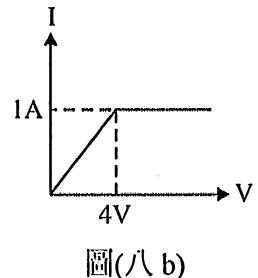

圖(八 b)

20. 如圖(九)所示電路， I_1 與 I_2 的關係為何？

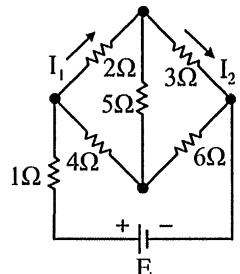
- (A) $I_1 = I_2$
- (B) $I_1 > I_2$
- (C) $I_1 < I_2$
- (D) $I_1 = -I_2$




圖(九)

21. 如圖(十 b)所示為圖(十 a)的等效電路，則 $I = ?$

- (A) 3 A
- (B) 2 A
- (C) 1 A
- (D) 0 A

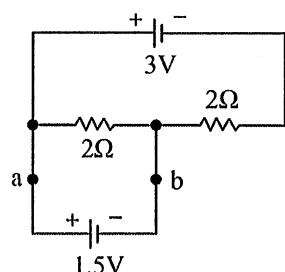


圖(十 a)

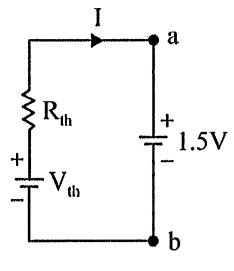

圖(十 b)

22. 如圖(十一)所示電路，且該電路為理想電源，欲使 R_L 得到最大的功率，應該是下列何者？

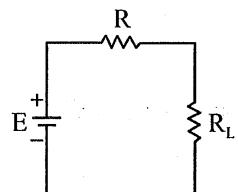- (A) $R_L = R$
- (B) $R_L = 0\Omega$
- (C) $R = 0\Omega$
- (D) $R_L = \frac{1}{2}R$




圖(十一)

23. 下列何者計算電路中，哪個元件的值不可直接使用重疊定理？

- (A) 電壓
- (B) 電流
- (C) 功率
- (D) 以上皆可計算

24. 如圖(十二)所示電路，若將 R 變大其結果如何？

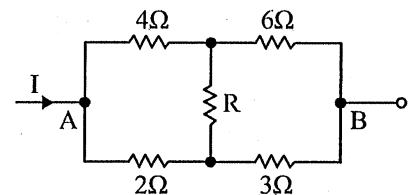- (A) V_{AB} 變小
- (B) I 變大
- (C) V_{AB} 變大， I 變小
- (D) V_{AB} 及 I 均不變



圖(十二)

25. 將 $100\text{ V}/20\text{ W}$ 之電熱線對折後並聯使用，接入 100 V 的電源，則其所消耗之功率為何？

- (A) 20 W
- (B) 40 W
- (C) 80 W
- (D) 5 W

第二部份：電子學

26. 下列哪一種電晶體的放大電路，其輸出的漏電流最小？

- (A) CB 式
- (B) CC 式
- (C) CE 式
- (D) 達靈頓

27. 如圖(十三)所示電路，若 $V_{CE(sat)} = 0.2\text{ V}$ 、 $V_{BE(sat)} = V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ，求其 $I_B = ?$

- (A) 0.09 mA
- (B) 0.053 mA
- (C) 0.45 mA
- (D) 10 mA

28. 承上題，求 $I_{C(sat)} = ?$


- (A) 5.250 mA
- (B) 5.025 mA
- (C) 4.905 mA
- (D) 此 BJT 不會飽和

29. 如圖(十四 a)所示電路，其直流負載線為圖(十四 b)，若直流負載線原為 L_1 ，若 V_{CC} 變大， R_B 、 R_C 皆不變，則負載線變為何？


- (A) L_1
- (B) L_2
- (C) L_3
- (D) 斜率會變大

30. 承上題，若直流負載線為 L_3 ，則圖(十四 a)的 $V_{CC} = ?$

- (A) 條件不足
- (B) 8 V
- (C) 6 V
- (D) 4 V

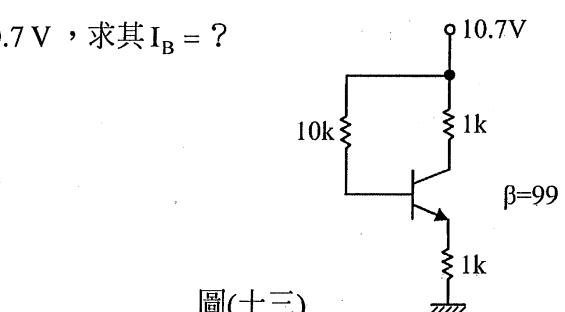

圖(十三)

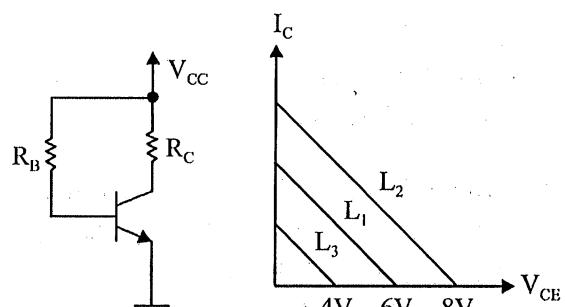

圖(十四 a)

圖(十四 b)

31. 下列何種組態的偏壓電路較適用於高頻？


- (A) 共射極
- (B) 共基極
- (C) 共集極
- (D) 共源極

32. 下列有關雙極性接面電晶體電路的偏壓方式，何者受 β 變化之影響最大？

- (A) 固定偏壓法
- (B) 集極回授偏壓法
- (C) 基極分壓法
- (D) 射極回授偏壓法

33. 如圖(十五)所示電路，求 D_2 的逆向峰值電壓 $PIV = ?$

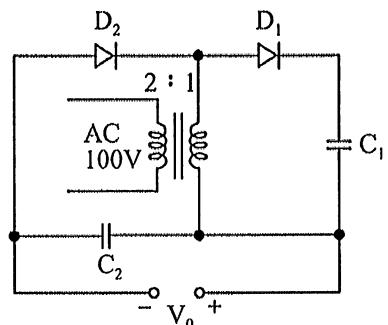- (A) $25\sqrt{2}$ 伏特
- (B) 50 伏特
- (C) $50\sqrt{2}$ 伏特
- (D) $100\sqrt{2}$ 伏特




圖(十五)

34. 設計一半波整流電路，電源頻率為 60 Hz，要求濾波百分率 $r\%$ 必需小於 1%，若 $R_L = 4.8 \text{ k}\Omega$ ，則濾波電容至少需為多大？

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) $25 \mu\text{F}$ | (B) $50 \mu\text{F}$ |
| (C) $100 \mu\text{F}$ | (D) $200 \mu\text{F}$ |

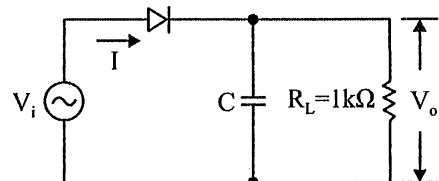35. 如圖(十六)所示電路，若電容值 C 愈大，則有關濾波器的敘述，

- 下列何者正確？
- (A) 淚波電壓愈大
 - (B) V_o 的直流電壓愈大
 - (C) 充電電流 I 愈小
 - (D) 淚波頻率愈大



圖(十六)

36. 使用電晶體的 BE 兩極代替矽納二極體而不用 BC 兩極，最主要的原因是何為？

- (A) E 極摻雜濃度較高
- (B) C 極耐壓太大
- (C) E 極電流較大
- (D) C 極需加裝散熱片

37. 有關射極隨耦器的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 電路上集極需接直流電流的地電位
- (B) 又稱為共集極組態
- (C) 其電壓增益約為 1
- (D) 適合作阻抗匹配

38. 電晶體有 B、C 與 E 三極，其中 B 極寬度最薄，若 B 極愈薄，下列敘述何者錯誤？

- (A) β 值會愈大
- (B) 適合作大功率的電晶體
- (C) B 極耐壓愈低
- (D) α 愈接近於 1

39. 有關 N 型半導體的敘述，下列何者錯誤？


- (A) N 型半導體沒有電位障
- (B) 溫度上升會使電子濃度大量增加
- (C) 和 P 型半導體組成 PN 二極體，則 N 側帶正電
- (D) 主要載子由摻雜產生

40. 二極體逆向飽和電流的大小與下列何者無關？

- (A) 在未崩潰前逆向偏壓的大小
- (B) 摻雜的濃度
- (C) 少數載子的數量多寡
- (D) 環境溫度的高低

41. 如圖(十七)所示電路為單一電容濾波器，且其電路為理想狀態，若 $V_i = 10 \sin \omega t$ ，則下列敘述何者錯誤？

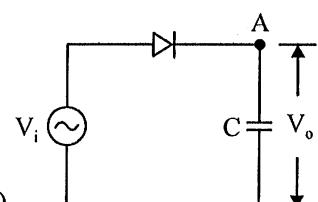
- (A) 其漣波因數 $r = 0$
- (B) 若考慮二極體的切入電壓 0.7 V，則 V_o 的直流電壓為 9.3 V
- (C) 若輸入 V_i 的頻率為 60 Hz，則其漣波頻率為 60 Hz
- (D) 電容極性 A 端應接正極性



圖(十七)

42. 如圖(十八)所示電路，下列敘述何者錯誤？

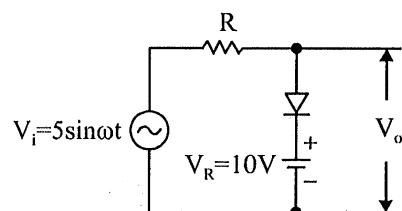- (A) 二極體會有導通的時間
- (B) 輸入為一個峰對峰值為 10 V 的正弦波
- (C) 二極體完全無法導通
- (D) 輸出和輸入波形完全相同



圖(十八)

43. 若使用 π 型濾波器取代 RC 濾波器，其最主要原因何為？

- (A) 成本較低
- (B) 輸出直流電壓較大
- (C) 電感較節省面積
- (D) 電感有楞次效應


44. 有關 N 型半導體的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 摻雜可提高導電能力的原因是有些電子不在共價鍵上
- (B) N 型半導體呈現電中性是因為電子數等於質子數
- (C) 為本質半導體摻雜微量五價元素
- (D) 溫度上升，N 型半導體的電洞濃度下降

45. 如圖(十九)所示電路，若 $V_i = 10 \sin \omega t$ ，若二極體為理想，

下列敘述何者錯誤？

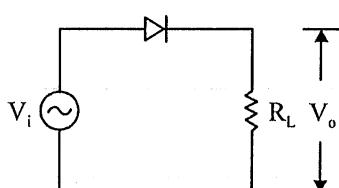
- (A) $V_{o(dc)} = 3.18 \text{ V}$
- (B) 二極體的 PIV = 10 V
- (C) 漣波百分率會隨著 R_L 的電阻值而改變
- (D) 此電路為一半波整流電路，其輸出的波形只剩下輸入波形的一半



圖(十九)

46. 如圖(二十)所示電路，若二極體為理想元件，則 V_o 的平均值約為何？

- (A) 10 V
- (B) 8 V
- (C) 5 V
- (D) 3 V

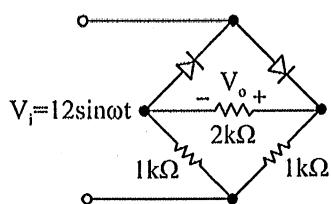

圖(二十)


47. 承上題，每個二極體的最大逆向電壓 PIV 為何？

- (A) 5 伏特
- (B) 10 伏特
- (C) 12 伏特
- (D) 8 伏特

48. 如圖(二十一)所示電路，稽納二極體的崩潰電壓 $V_z = 8$ V，

求此稽納二極體的消耗功率大小為何？

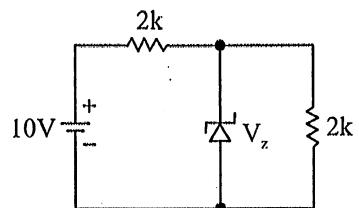- (A) 64 mW
- (B) 32 mW
- (C) 16 mW
- (D) 0 W




圖(二十一)

49. 如圖(二十二)所示電路，D 為矽二極體，若於溫度 25°C 時，

$V_o = 3$ mV，求溫度上升至 65°C 時，其 V_o 之值為多少？

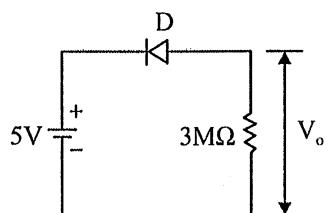- (A) 3 mV
- (B) 4.3 mV
- (C) 16 mV
- (D) 48 mV




圖(二十二)

50. 如圖(二十三)所示電路， $V_i = 6$ V，其中 D_1 、 D_2 均為

理想二極體，求 $V_o = ?$

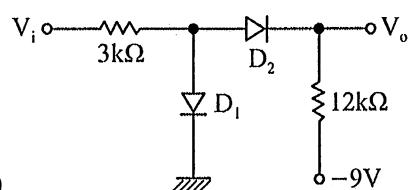- (A) -3.6 V
- (B) -9 V
- (C) 0 V
- (D) -5.4 V



圖(二十三)

102 學年四技二專第一次聯合模擬考試

電機與電子群 專業科目（一） 詳解

102-1-03-4
102-1-04-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
D	B	B	D	A	C	A	A	C	D	B	C	A	A	D	B	B	D	B	A	D	C	C	D	C
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	B	B	D	B	A	D	C	B	A	A	B	B	A	C	A	B	D	C	C	D	D	D	C

第一部份：基本電學

1. (1) $Q = \frac{W}{V} = \frac{20}{2} = 10$ 庫

(2) $10 \times 6.25 \times 10^{18} = 6.25 \times 10^{19}$

3. $W = Q \times V = \text{負} \times \text{負} = \text{正}$

∴ 增加能量

4. $I = \frac{E}{R}$, $v = \frac{I}{neA}$

v 與 I 成正比, ∴ v 和 E 成正比

∴ E 變成 3 倍, ∴ 速率變成 3 倍

6. $P = \frac{(1.1V)^2}{R} = 1.21 \frac{V^2}{R}$, $1.21 - 1 = 0.21 = 21\%$


7. (A) 金屬溫度 \downarrow , $R \downarrow$, $\alpha \uparrow$, ∴ $\alpha = \frac{1}{T_0 + t}$

8. R_1 短路, 使電流無法流經 R_2

9. ∵ 三燈泡外加電壓皆同


∴ 80 W 較亮, ∵ $P = \frac{V^2}{R}$, 80 W 內阻最小

10. $I_A = 1 + 2 = 3$

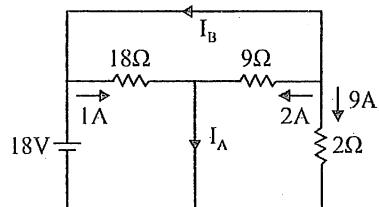

11. $I_B + 2 + 9 = 0$, $I_B = -11$ A


12. $R_{ab} = [(6//3)+6]//8+1 = 5$

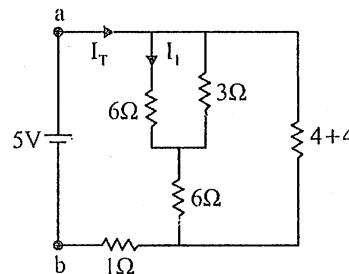

13. $I = I_T - I_1 = \frac{5V}{5\Omega} - \frac{1}{2} \times \frac{3}{6+3} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ A

14. 拿掉 12 Ω

∴ $R_{ab} = 12//12//3 = 2$ Ω

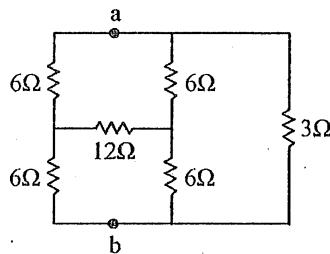


15. ∵ $I_1 = I_2$

16. 將 R_x 拿掉


$R_{th} = 3//6 = 2$ Ω

$V_{th} = V_a - V_b$

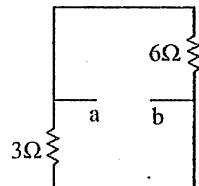
$= (4A + \frac{3}{3} + \frac{6}{6})(3//6) - 3 - 6 = 3$



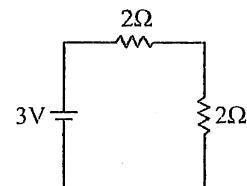17. $P_{max} = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{2} = \frac{9}{8}$ W



18. $E = 4 \times 3 + 40 = 52$ V

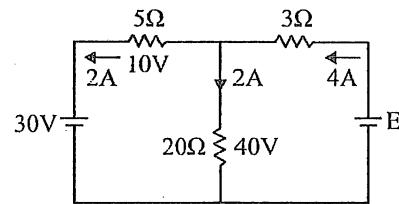

19. 若 $R_{甲} = 0$ Ω, 則 $\frac{5V}{6\Omega} < 1$ A

∴ $R_{甲}$ 適合歐姆定律, $R_{甲} = \frac{4V}{1\Omega} = 4$ Ω

∴ $V_{甲} = 5 \times \frac{4}{6+4} = 2$ V

20. ∵ 為平衡電橋

21. $R_{th} = 2//2 = 1$, $V_{th} = 3 \times \frac{2}{2+2} = 1.5$

∴ $I = \frac{1.5 - 1.5}{1} = 0$

22. $R = 0$, $\eta = 100\%$; $R_L = R$, $\eta = 50\%$

23. 因為計算功率爲 I^2R 或 $\frac{V^2}{R}$ 皆爲非線性

24. ∵爲平衡電橋

25. 對折長度少一半，截面積變爲 2 倍，∴ R 變爲 $\frac{1}{4}$ 倍

$$P = \frac{V^2}{R}, \therefore P \text{ 變成 } 4 \text{ 倍}, 4 \times 20 = 80 \text{ W}$$

第二部份：電子學

26. CB 式的 $I_o = I_{CBO}$ 最小

27. (1) $10 = I_B \times 10 \text{ k} + (I_B + I_{C(S)}) \times 1 \text{ k}$

$$(2) 10.7 = I_{C(S)} \times 1 \text{ k} + 0.2 + (I_{C(S)} + I_B) \times 1 \text{ k}$$

$$\Rightarrow I_B = 0.45 \text{ mA}, I_{C(S)} = 5.025 \text{ mA}$$

29. R_C 不變，斜率不變， V_{CC} ↑，∴變爲 L_2

30. $V_{CE} = 4 \text{ V}$ 時， $I_C = 0$ ，∴ $V_{CC} = V_{CE} = 4$

31. ∵CB 電路無米勒電容放大效應

32. ∵固定偏壓 $S = 1 + \beta$ 最大

33. 此爲 2 倍全波倍壓，∴PIV = $2V_m = 50\sqrt{2} \times 2 = 100\sqrt{2}$

$$34. 1\% = \frac{4.8}{R_L C} = \frac{4.8}{4.8 \times C}, C = 100 \mu\text{F}$$

35. (A) 愈小 (C) I 愈大 (D) 不變

36. ∵稽納摻雜濃度高，∴用 BE 代替

37. CC 式集極接直流電源

38. 適合做小功率電晶體

39. 只會少量增加

40. 逆向偏壓下，二極體的反向電阻甚大，∴和 I_o 無關

41. 漲波頻率爲 0 Hz，∴電容無法放電

42. ∵ $V_{i(P)} = 5 < V_R$ ，∴不是截波器


43. 直流時， $f = 0$ 、 $x_L = 0$ ，使電感不消耗直流電壓

44. 溫度上升，電子脫離軌道形成空缺(電洞)，使電洞濃度上升

45. $r\% = 121\%$ 為一定值

$$46. V_o = \frac{2}{\pi} \times 12 \times \frac{2 \text{ k}}{1 \text{ k} + 2 \text{ k}} = \frac{2}{\pi} \times 8 = 5.1 \text{ V}$$

47. $12 = \text{PIV} + 4$ ，PIV = 8

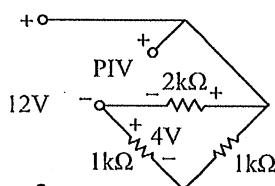

$$48. \text{ 稽納無法崩潰，} \therefore V_{th} = 10 \times \frac{2 \text{ k}}{2 \text{ k} + 2 \text{ k}} = 5 < 8$$

$$\therefore P_z = 0 \text{ W}$$

$$49. (1) I_{o_1} = \frac{3 \text{ mV}}{3 \text{ M}} = 1 \text{ nA}$$

$$(2) I_{o_2} = 1 \text{ nA} \times 2^{\frac{65-25}{10}} = 16 \text{ nA}$$

(3) $V_o = 16 \text{ n} \times 3 \text{ M} = 48 \text{ mV}$

50. 設 D_2 ON

$$(1) V_p = \left(\frac{6 \text{ V}}{3 \text{ k}} + \frac{-9}{12 \text{ k}} \right) (3 \text{ k} // 12 \text{ k}) > 0$$

(2) ∵ D_1 、 D_2 ON， $V_o = 0$

